

专业：电子科学与技术

姓名：

学号：

日期 2023.9.27

地点：玉泉

浙江大学实验报告

课程名称：计算机组成与设计 指导老师：屈民军、唐奕 成绩：_____
实验名称：32 位进位选择加法器设计 实验类型：软件实验 同组学生姓名：无

一、实验目的

- 1、掌握快速加法器的设计；
- 2、掌握时序仿真的基本流程。

二、实验任务与要求

采用“进位选择加法”技术设计 32 位加法器，并对设计进行功能仿真和时序仿真。

三、实验原理与步骤

- 1、设计基本单元：4 位选择器和 4 位先行加法器

```
module mux4bits(  
    input [3:0] inA,  
    input [3:0] inB,  
    input sel,  
    output [3:0] muxOut  
);  
    assign muxOut = sel ? inA : inB;  
endmodule
```

Code 1 4 位选择器

设两个加数分别为 $A_3A_2A_1A_0$ 和 $B_3B_2B_1B_0$ ， C_{-1} 为最低位进位。设两个辅助变量分别为 $G_3G_2G_1G_0$ 和 $P_3P_2P_1P_0$ ： $G_i = A_i \& B_i$ 、 $P_i = A_i \oplus B_i$ 。

一位全加器的逻辑表达式可转化为：

$$\begin{cases} S_i = P_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = G_i + P_i C_{i-1} \end{cases}$$

利用上述关系，一个 4 位加法器的进位计算就变为：

$$\begin{cases} C_0 = G_0 + P_0 C_{-1} \\ C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1} \\ C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1} \\ C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{-1} \end{cases}$$

```
module Adder4bits(  
    input [3:0] inA,  
    input [3:0] inB,  
    input cin,  
    output reg [3:0] addOut,  
    output reg cout  
);
```

```

wire [3:0] G;
wire [3:0] P;
reg [3:0] C;
assign G = inA & inB;
assign P = inA | inB;
always@(inA or inB or cin)
begin
    C[0] <= cin;
    C[1] <= G[0] | (P[0] & C[0]);
    C[2] <= G[1] | (P[1] & C[1]);
    C[3] <= G[2] | (P[2] & C[2]);
    cout <= G[3] | (P[3] & C[3]);
    addOut <= G^P^C;
end
endmodule

```

Code 2 4 位先行进位加法器

每个进位的计算都直接依赖于整个加法器的最初输入，而不需要等待相邻位的进位传递。

2、利用并行计算思想，设计 32 位加法器。

借鉴并行计算的思想，构建进位选择加法器，如图 1。由于二进制加法的进位必为 0 或 1，故将进位链较长的加法器分为多块分别进行加法计算，对除去最低位计算块外的加法结构复制两份，其进位输入分别预定为逻辑 1 和逻辑 0。各部分加法器同时并行各自的加法计算，然后根据各自相邻低位加法运算结果产生的进位输出，选择正确的加法结果输出。

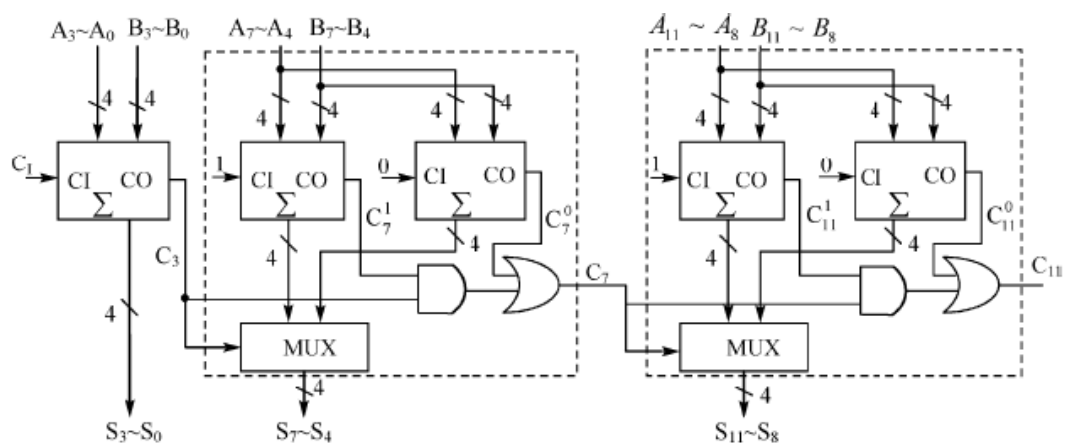


图 1 进位选择加法器

参照图 1，以 4 位先行进位加法器为基础，设计 32 位加法器。

```

module Adder32bits(
    input [31:0] inA,
    input [31:0] inB,
    input cin,
    output [31:0] addOut,
    output cout
);
    wire c3,c70,c71,and1out,c7,c111,c110,and2out,c11,c151,c150;
    wire and3out,c15,c191,c190,and4out,c19,c231,c230;
    wire and5out,c23,c271,c270,and6out,c27;
    wire [3:0]adder21, adder30, adder41, adder50,adder61,adder70,adder81;
    wire [3:0]adder90,adder101,adder110,adder121,adder130,adder141,adder150;
    wire c311,c310,and7out;
    /*bits 3:0*/
    Adder4bits Adder1 (.inA(inA[3:0]),.inB(inB[3:0]),.cin(cin),.addOut(addOut[3:0]),.cout(c3));

    /*bits 7:4*/
    Adder4bits Adder2 (.inA(inA[7:4]),.inB(inB[7:4]),.cin(1'b1),.addOut(adder21),.cout(c71));
    Adder4bits Adder3 (.inA(inA[7:4]),.inB(inB[7:4]),.cin(1'b0),.addOut(adder30),.cout(c70));
    mux4bits Mux1(.inA(adder21),.inB(adder30),.sel(c3),.muxOut(addOut[7:4]));
    and and1(and1out,c3,c71);
    or or1(c7,and1out,c70);

    /*bits 11:8*/
    Adder4bits Adder4 (.inA(inA[11:8]),.inB(inB[11:8]),.cin(1'b1),.addOut(adder41),.cout(c111));
    Adder4bits Adder5 (.inA(inA[11:8]),.inB(inB[11:8]),.cin(1'b0),.addOut(adder50),.cout(c110));
    mux4bits Mux2(.inA(adder41),.inB(adder50),.sel(c7),.muxOut(addOut[11:8]));
    and and2(and2out,c7,c111);
    or or2(c11,and2out,c110);

    /*bits 15:12*/
    Adder4bits Adder6 (.inA(inA[15:12]),.inB(inB[15:12]),.cin(1'b1),.addOut(adder61),.cout(c151));
    Adder4bits Adder7 (.inA(inA[15:12]),.inB(inB[15:12]),.cin(1'b0),.addOut(adder70),.cout(c150));
    mux4bits Mux3(.inA(adder61),.inB(adder70),.sel(c11),.muxOut(addOut[15:12]));
    and and3(and3out,c11,c151);
    or or3(c15,and3out,c150);

    /*bits 19:16*/
    Adder4bits Adder8 (.inA(inA[19:16]),.inB(inB[19:16]),.cin(1'b1),.addOut(adder81),.cout(c191));
    Adder4bits Adder9 (.inA(inA[19:16]),.inB(inB[19:16]),.cin(1'b0),.addOut(adder90),.cout(c190));
    mux4bits Mux4(.inA(adder81),.inB(adder90),.sel(c15),.muxOut(addOut[19:16]));
    and and4(and4out,c15,c191);
    or or4(c19,and4out,c190);

```

```

/*bits 23:20*/
Adder4bits Adder10 (.inA(inA[23:20]),.inB(inB[23:20]),.cin(1'b1),.addOut(adder101),.cout(c231));
Adder4bits Adder11 (.inA(inA[23:20]),.inB(inB[23:20]),.cin(1'b0),.addOut(adder110),.cout(c230));
mux4bits Mux5(.inA(adder101),.inB(adder110),.sel(c19),.muxOut(addOut[23:20]));
and and5(and5out,c19,c231);
or or5(c23,and5out,c230);

/*bits 27:24*/
Adder4bits Adder12 (.inA(inA[27:24]),.inB(inB[27:24]),.cin(1'b1),.addOut(adder121),.cout(c271));
Adder4bits Adder13 (.inA(inA[27:24]),.inB(inB[27:24]),.cin(1'b0),.addOut(adder130),.cout(c270));
mux4bits Mux6(.inA(adder121),.inB(adder130),.sel(c23),.muxOut(addOut[27:24]));
and and6(and6out,c23,c271);
or or6(c27,and6out,c270);

/*bits 31:28*/
Adder4bits Adder14 (.inA(inA[31:28]),.inB(inB[31:28]),.cin(1'b1),.addOut(adder141),.cout(c311));
Adder4bits Adder15 (.inA(inA[31:28]),.inB(inB[31:28]),.cin(1'b0),.addOut(adder150),.cout(c310));
mux4bits Mux7(.inA(adder141),.inB(adder150),.sel(c27),.muxOut(addOut[31:28]));
and and7(and7out,c27,c311);
or or7(cout,and7out,c310);
endmodule

```

Code 3 32 位加法器

四、仿真与测试

选取如下数据进行仿真：

加数 A	加数 B	进位 C _i	理论结果 S	理论溢出位 C _o
32'ha0022475	32'h85561c86	0	32'h255840fb	1
32'h57b451c7	32'h9712093b	0	32'heec65b02	0
32'ha0000575	32'h00004ab4	0	32'ha0005029	0
32'h4bbc3b1e	32'h5aa64395	0	32'ha6627eb3	0
32'h0145b475	32'h67845c86	1	32'b68ca10fc	0
32'hf00041c7	32'h9677693b	1	32'b8677ab02	1
32'h451bcd75	32'h30981ab4	1	32'b75b3e82a	0
32'h00002b1e	b=32'hd3950000	1	32'bd3952b1f	0
0	0	0	0	0
32'hfffffff0	b=32'hf	1	0	1

仿真代码如下：

```














 

module adder_32bits_tb;
reg [31:0] a,b;
reg ci;
wire [31:0]s;
wire co;
parameter DELY=100;
Adder32bits adder_32bits_inst(.inA(a),.inB(b),.cin(ci),.addOut(s),.cout(co));














 

initial begin
    a=32'ha0022475; b=32'h85561c86;ci=0;
#DELY  a=32'h57b451c7; b=32'h9712093b;ci=0;
#DELY  a=32'ha0000575; b=32'h00004ab4;ci=0;
#DELY  a=32'h4bbc3b1e; b=32'h5aa64395;ci=0;
#DELY  a=32'h0145b475; b=32'h67845c86;ci=1;
#DELY  a=32'hf00041c7; b=32'h9677693b;ci=1;
#DELY  a=32'h451bcd75; b=32'h30981ab4;ci=1;
#DELY  a=32'h00002b1e; b=32'hd3950000;ci=1;
#DELY  a=32'h0;          b=32'h0;    ci=0;
#DELY  a=32'hfffffff0; b=32'hf;    ci=1;
#DELY $stop;
end
endmodule








 





 


```




 



 






 

Code 4 仿真代码

















仿真结果如下：

 a	32'ha0022475	 a	32'h57b451c7	 a	32'h4bbc3b1e
 b	32'h85561c86	 b	32'h9712093b	 b	32'h5aa64395
 ci	1'h0	 ci	1'h0	 ci	1'h0
 s	32'h255840fb	 s	32'heec65b02	 s	32'ha6627eb3
 co	1'h1	 co	1'h0	 co	1'h0

 a	32'ha0000575	 a	32'h00005029	 a	32'h00005029
 b	32'h00004ab4	 b	32'h00004ab4	 b	32'h00004ab4
 ci	1'h0	 ci	1'h0	 ci	1'h0
 s	32'ha0005029	 s	32'ha0005029	 s	32'ha0005029
 co	1'h0	 co	1'h0	 co	1'h0

  a	32'h0145b475	32'h0145b475	  a	32'hf00041c7	32'hf00041c7
  b	32'h67845c86	32'h67845c86	  b	32'h9677693b	32'h9677693b
 ci	1'h1		 ci	1'h1	
  s	32'h68ca10fc	32'h68ca10fc	  s	32'h8677ab03	32'h8677ab03
 co	1'h0		 co	1'h1	

  a	32'h451bcd75	32'h451bcd75	  a	32'h00002b1e	32'h00002b1e
  b	32'h30981ab4	32'h30981ab4	  b	32'hd3950000	32'hd3950000
 ci	1'h1		 ci	1'h1	
  s	32'h75b3e82a	32'h75b3e82a	  s	32'hd3952b1f	32'hd3952b1f
 co	1'h0		 co	1'h0	

    a	32'h00000000	32'h00000000	  a	32'hffffff0	32'hffffff0
  b	32'h00000000	32'h00000000	  b	32'h0000000f	32'h0000000f
 ci	1'h0		 ci	1'h1	
  s	32'h00000000	32'h00000000	  s	32'h00000000	32'h00000000
 co	1'h0		 co	1'h1	

从仿真结果可知，该加法器能够正确进行计算。

五、总结

本实验利用先行进位加法器和并行计算思想实现了 32 位加法器的设计，达到了缩短计算时间、提高程序运行效率的目的。