



## Answers to Selected Problems

1.2 (a)  $\eta = 236 \, \Omega$ , (b)  $v_p = 1.88 \times 10^8 \, \text{m/sec}$ , (c)  $\lambda = 0.0784 \, \text{m}$ , (d)  $\Delta\phi = 229.5^\circ$

1.8 (b)  $t \simeq 0.017 \, \text{mm}$

1.9 (a)  $S_i = 46.0 \, \text{W/m}^2$ ,  $S_r = 0.595 \, \text{W/m}^2$ , (b)  $S_{\text{in}} = 45.6 \, \text{W/m}^2$

2.1 (a)  $f = 600 \, \text{MHz}$ , (b)  $v_p = 2.08 \times 10^8 \, \text{m/sec}$ , (c)  $\lambda = 0.346 \, \text{m}$ , (d)  $\epsilon_r = 2.08$ ,  
(e)  $I(z) = 1.8e^{-j\beta z}$ , (f)  $v(t, z) = 0.135 \cos(\omega t - \beta z)$

2.3  $\alpha = 0.38 \, \text{dB/m}$

2.8  $Z_{\text{in}} = 203. - j5.2 \, \Omega$

2.9  $Z_{\text{in}} = 19.0 - j20.6 \, \Omega$ ,  $\Gamma_L = 0.62 \angle 83^\circ$

2.11  $\ell = 2.147 \, \text{cm}$ ,  $\ell = 3.324 \, \text{cm}$

2.12  $Z_0 = 66.7 \, \Omega$  or  $150.0 \, \Omega$

2.16  $P_L = 0.681 \, \text{W}$

2.18  $P_{\text{inc}} = 0.250 \, \text{W}$ ,  $P_{\text{ref}} = 0.010 \, \text{W}$ ,  $P_{\text{trans}} = 0.240 \, \text{W}$

2.20 (d)  $Z_{\text{in}} = 24.5 + j20.3 \, \Omega$ , (e)  $\ell_{\text{min}} = 0.325\lambda$ , (f)  $\ell_{\text{max}} = 0.075\lambda$

2.23  $Z_L = 99 - j46 \, \Omega$

2.29  $P_s = 0.600 \, \text{W}$ ,  $P_{\text{loss}} = 0.0631 \, \text{W}$ ,  $P_L = 0.1706 \, \text{W}$

3.5 loss =  $0.45 \, \text{dB}$ ,  $\Delta\phi = 2331^\circ$

3.6  $\ell \simeq 10.3 \, \text{cm}$

3.9  $f_c = 5.06 \, \text{GHz}$

3.13  $f_c(\text{TE}_{11}) = 17.94 \, \text{GHz}$ ,  $f_c(\text{TE}_{01}) = 37.35 \, \text{GHz}$

3.15  $k_c a = 3.12$

3.19  $W = 0.217 \, \text{mm}$ ,  $\lambda_g = 4.045 \, \text{cm}$

3.20  $W = 0.457 \, \text{mm}$ ,  $\lambda_g = 4.525 \, \text{cm}$

3.21  $\ell = 2.0754 \, \text{cm}$ ,  $Z_{\text{in}} = 0.27 - j12.82 \, \Omega$

3.27  $v_p = 2.37 \times 10^8 \, \text{m/sec}$ ,  $v_g = 1.83 \times 10^8 \, \text{m/sec}$

4.4  $V_1^+ = 10 \angle 90^\circ$ ,  $V_1^- = 0$ ,  $Z_{\text{in}}^{(2)} = 50 \angle 90^\circ$

4.14 (d) IL =  $10.5 \, \text{dB}$ , delay =  $45^\circ$ , (e)  $\Gamma = 0.018 \angle 90^\circ$

4.18 IL =  $8.0 \, \text{dB}$ , delay =  $90^\circ$

4.20  $P_L = 1.0 \, \text{W}$

4.24  $V_L = 1 \angle -90^\circ$

4.30  $\Delta = 0.082 \, \text{cm}$

5.1 (a)  $C = 0.0568 \, \text{pF}$ ,  $L = 9.44 \, \text{nH}$  or  $L = 7.10 \, \text{nH}$ ,  $C = 0.298 \, \text{pF}$

5.3  $d = 0.2276\lambda$ ,  $\ell = 0.3776\lambda$  or  $d = 0.4059\lambda$ ,  $\ell = 0.1224\lambda$

5.6  $d = 0.174\lambda$ ,  $\ell = 0.353\lambda$  or  $d = 0.481\lambda$ ,  $\ell = 0.147\lambda$

$$5.9 \quad \ell_1 = 0.086\lambda, \ell_2 = 0.198\lambda \text{ or } \ell_1 = 0.375\lambda, \ell_2 = 0.375\lambda$$

$$5.14 \quad \text{error} = 4\%$$

$$5.17 \quad Z_1 = 1.1067Z_0, Z_2 = 1.3554Z_0$$

$$5.21 \quad Z_1 = 1.095Z_0, Z_2 = 1.363Z_0$$

$$5.24 \quad \text{RL} < 6.4 \text{ dB}$$

$$6.1 \quad f_0 = 800 \text{ MHz}, Q_0 = 100, Q_L = 50$$

$$6.5 \quad Q_0 = 138$$

$$6.9 \quad f_{101} = 9.965 \text{ GHz}, Q_{101} = 6349$$

$$6.14 \quad a = 2.107 \text{ cm}, d = 2.479 \text{ cm}, Q_0 = 1692$$

$$6.18 \quad f_0 = 7.11 \text{ GHz}$$

$$6.21 \quad (\text{c}) f_0 = 93.8 \text{ GHz}, Q_c = 92, 500$$

$$7.3 \quad \text{RL} = 20 \text{ dB}, C = 15 \text{ dB}, D = 30 \text{ dB}, L = 0.5 \text{ dB}$$

$$7.8 \quad \text{change} = 1.2 \text{ dB}$$

$$7.13 \quad s = 5.28 \text{ mm}, r_0 = 3.77 \text{ mm}$$

$$7.19 \quad s = 0.20 \text{ mm}, w = 0.6 \text{ mm}$$

$$7.22 \quad s = 1.15 \text{ mm}, w = 1.92 \text{ mm}, \ell = 6.32 \text{ mm}$$

$$7.32 \quad V_1^- = V_3^- = V_4^- = 0, V_2^- = V_5^- = -j0.707$$

$$8.6 \quad R = 2.66, C = 0.685, L = 1.822$$

$$8.7 \quad N = 5$$

$$8.8 \quad L_1 = L_5 = 1.143 \text{ nH}, C_2 = C_4 = 0.928 \text{ pF}, L_3 = 0.877 \text{ nH}$$

$$8.10 \quad \text{attenuation} = 11 \text{ dB}$$

$$8.16 \quad \beta\ell_1 = \beta\ell_5 = 29.3^\circ, \beta\ell_2 = \beta\ell_4 = 29.4^\circ, \beta\ell_3 = 43.7^\circ$$

$$8.18 \quad \text{attenuation} = 30 \text{ dB}$$

$$8.19 \quad \text{bandwidth about } 1.9:1$$

$$8.23 \quad N = 3$$

$$9.1 \quad (\text{b}) \mu = 6.55\mu_0, \kappa = 4.95\mu_0$$

$$9.4 \quad H_a = 500 \text{ Oe}$$

$$9.6 \quad L = 1.403 \text{ cm}$$

$$9.8 \quad 229 \text{ Oe} < H_0 < 950 \text{ Oe}$$

$$9.12 \quad (\text{a}) H_0 = 2204 \text{ Oe}, (\text{b}) H_0 = 2857 \text{ Oe}$$

$$9.15 \quad L = 23.5 \text{ mm}$$

$$9.17 \quad L = 44.5 \text{ cm}$$

$$9.18 \quad L = 9.2 \text{ cm}$$

$$10.1 \quad F = 7.0 \text{ dB}$$

$$10.4 \quad F_{\text{cas}} = 4.3 \text{ dB}$$

$$10.7 \quad (\text{a}) F = 6 \text{ dB}, (\text{b}) F = 1.76 \text{ dB}, (\text{c}) F = 3 \text{ dB}$$

$$10.14 \quad \text{ratio} = 6 \text{ dB}$$

$$10.15 \quad \text{OIP}_3 = 20.8 \text{ dBm (coherent)}$$

$$10.17 \quad \text{LDR} = 74.5 \text{ dB}$$

$$10.18 \quad \text{LDR} = 86.7 \text{ dB}, \text{SFDR} = 57.8 \text{ dB}$$

$$11.2 \quad \text{ON: IL} = 0.42 \text{ dB}, \text{OFF: IL} = 11.4 \text{ dB}$$

$$11.3 \quad \text{ON: IL} = 0.044 \text{ dB}, \text{OFF: IL} = 18.6 \text{ dB}$$

$$11.7 \quad R_i = 12.2 \Omega, C_{gs} = 0.84 \text{ pF}, R_{ds} = 213 \Omega, C_{ds} = 0.51 \text{ pF}, g_m = 54 \text{ mS}$$

$$12.1 \quad (\text{b}) G_A = 0.5, G_T = 0.444, G = 0.457$$

$$12.4 \quad C_L = 4.00 \angle 96^\circ, R_L = 3.60, K = 0.275$$

$$12.6 \quad \text{A and C are unconditionally stable}$$

$$12.9 \quad G_T = 10.5 \text{ dB}$$

## 724 Answers to Selected Problems

$$12.13 \quad -2.9 \text{ dB} < G_T - G_{TU} < 4.3 \text{ dB}$$

$$12.15 \quad G_T = 19.4 \text{ dB}$$

$$12.21 \quad N_{\text{opt}} = 8.4$$

$$13.3 \quad Q_{\min} = 14$$

$$13.8 \quad L = 2.5 \text{ nH results in } \mu = -0.931$$

$$13.9 \quad (\mathbf{a}) \mathscr{L} = -181 \text{ dBc/Hz, } (\mathbf{b}) \mathscr{L} = -153 \text{ dBc/Hz}$$

$$13.12 \quad \mathscr{L} = -121 \text{ dBc/Hz}$$

$$13.17 \quad f_{\text{IM}} = 1974 \text{ MHz or } 1626 \text{ MHz}$$

$$14.2 \quad D = 5.7 \text{ dB}$$

$$14.4 \quad D = 33.6 \text{ dB}$$

$$14.6 \quad \eta_{\text{rad}} = 65\%$$

$$14.8 \quad G/T = 9.7 \text{ dB/K}$$

$$14.11 \quad R = 15.2 \text{ km}$$

$$14.13 \quad R = 1.9 \times 10^9 \text{ m (for SNR} = 0 \text{ dB)}$$

$$14.17 \quad 80\text{--}1600 \text{ Hz}$$

$$14.23 \quad |E| = 990 \text{ V/m}$$